

1. $\beta = 150$

$V_T = 26 \text{ mV}$

$R_{EE} = 20 \text{ k}\Omega$

$I = 0.25 \text{ mA}$

$V_{CC} = 12 \text{ V}$

$R_C = 10 \text{ k}\Omega$

$$I = \frac{i_1}{2} = \frac{i_2}{2}$$

$I = 0.25 \text{ mA}$

$i_{D1} = 0.125 \text{ mA}$

$i_{D2} = 0.125 \text{ mA}$

$V_{id} = 10 \text{ mV}$


$$g_m = \frac{\alpha i_D}{V_T}$$

$$g_m = \frac{(150/151)(0.125 \text{ mA})}{26 \text{ mV}}$$

$g_m = 4.77 \text{ mA/V}$

a) Calcule la corriente de colector de cc a través de los transistores si

$V_{id} = 10 \text{ mV}$

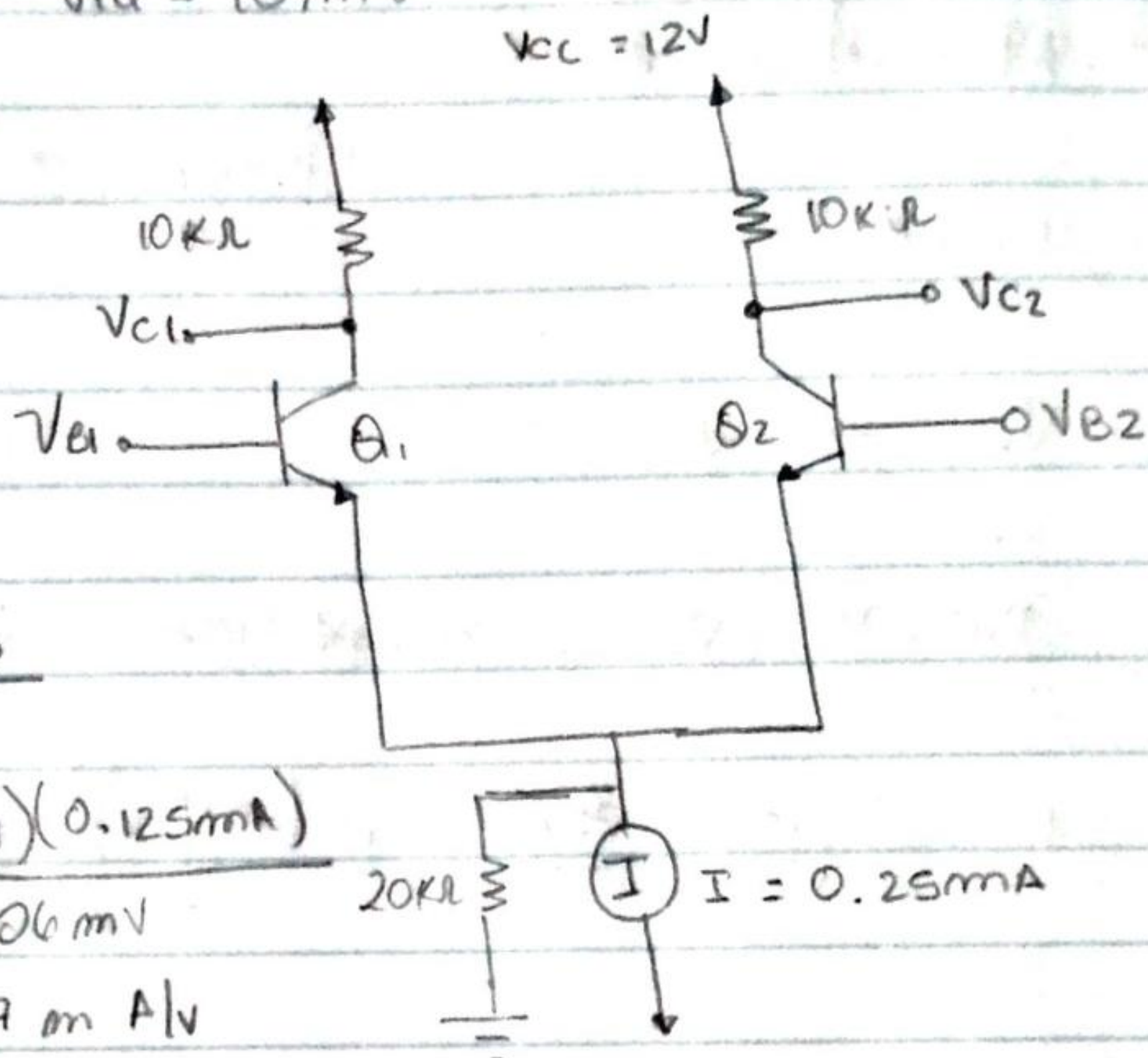

a)

$$i_C = \frac{\alpha I}{2} + \frac{\alpha I}{2 V_T} \cdot \frac{V_{id}}{2}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$i_C = \frac{(150/151)(0.25 \text{ mA})}{2} + \frac{(150/151)(0.25 \text{ mA})}{2(26 \text{ mV})} \cdot \frac{10 \text{ mV}}{2}$$

$i_{C1} = 0.148 \text{ mA}$

$i_{C2} = 0.100 \text{ mA}$

b) $i_{C1} = i_{C2}$

$$A_{VC} = \frac{-\alpha R_C}{2 R_{EE}} = \frac{-(150/151)(10 \text{ k}\Omega)}{2(20 \text{ k}\Omega)} = -0.248 \text{ V/V}$$

$$A_{VD} = \frac{-g_m R_C}{2} = \frac{(-4.776 \text{ mA/V})(10 \text{ k}\Omega)}{2} = -23.8 \text{ V/V}$$

$$|R_{CMC}| = \frac{23.88}{0.248} = 96.3$$

Differential

$$A_{MC} = 0$$

$$A_d = -g_m R_c = -(4.776 \text{ mA/V})(10 \text{ k}\Omega)$$

$$A_d = -47.76 \text{ V/V}$$

$$R_{MC} = \infty$$

c) $V_{b1} = 30 \text{ mV}$

$$V_{b2} = 10 \text{ mV}$$

$$V_{id} = V_{b1} - V_{b2} = 30 \text{ mV} - 10 \text{ mV} = 20 \text{ mV}$$

$$i_c = \frac{(150/151)(0.25 \text{ mA})}{2} \pm \frac{(150/151)(0.25 \text{ mA})}{2(26 \text{ mV})} \cdot \frac{20 \text{ mV}}{2}$$

$$i_{c1} = 0.172 \text{ mA}$$

$$i_{c2} = 0.0764 \text{ mA}$$

$$V_{SD} = (12 - (0.0764 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega)) - (12 - (0.172 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega)) = 0.96 \text{ V}$$

2.

$$V_o = (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{2}{D} \right)$$

$$D = \frac{R_L}{R}$$

$$\frac{V_o}{V_2 - V_1} = 1 + \frac{2}{R_L / R}$$

$$A_v = 100$$

$$R_L = 404.04 \Omega$$

$$A_v = 50$$

$$50 = 1 + \frac{2}{R_L / 20k}$$

$$R_L / 20k$$

$$R_L = 816.32 \Omega$$

$$A_v = 20$$

$$20 = 1 + \frac{2}{R_L / 20k}$$

$$R_L = 2105.2631$$

$$A_v = 10$$

$$10 = 1 + \frac{2}{R_L / 20k}$$

$$R_L / 20k$$

$$R_L = 4444.4$$

3. Amp ③

Nodo V_2

$$\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2 - V_{o1}}{R_2} = 0$$

$$V_{o1} = R_2 \left(\frac{V_2 - V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \quad \text{ecua. 1}$$

Amp ②

Nodo V_4

$$\frac{V_4 - V_3}{R_3} + \frac{V_4 - V_{o2}}{R_4} = 0$$

$$V_{o2} = R_4 \left(\frac{V_4 - V_3}{R_3} + \frac{V_4}{R_4} \right) \quad \text{ecua. 2}$$

Amp ②

Nodo V_{o2}


$$\frac{V_{o2} - V_{o1}}{R_5} + \frac{V_{o2} - V_o}{R_6} = 0$$

$$V_o = R_6 \left(\frac{V_{o2} - V_{o1}}{R_5} + \frac{V_{o2}}{R_6} \right) \quad \text{ecua. 3}$$

Se reemplaza en la ecua. 3

$$V_o = R_5 \left[\frac{V_4 R_3 + (V_4 - V_3) R_4}{R_3} \right] + R_6 \left[\frac{V_4 R_3 + (V_4 - V_3) R_4}{R_3} - \frac{V_2 R_1 + (V_2 - V_1) R_2}{R_1} \right]$$
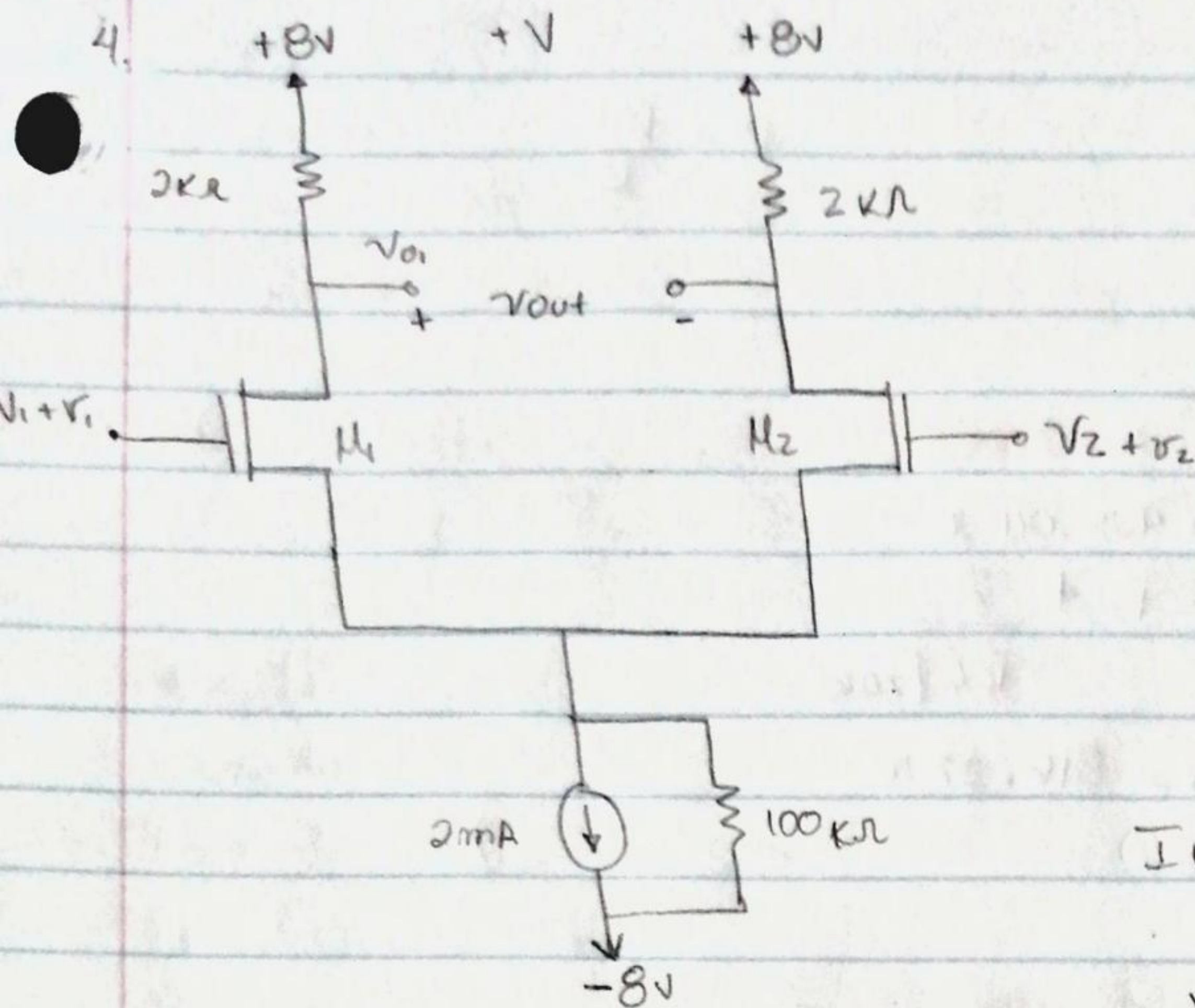
$$V_o = \frac{V_4 R_3 + (V_4 - V_3) R_4}{R_3} \left[\frac{R_6}{R_5} - \frac{V_2 R_1 + (V_2 - V_1) R_2}{R_1 R_5} \right]$$



$$V_{DD} = 8V$$

$$K_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_t = 1V$$

$$V_{OV} = 2V$$

$$R_D = 2k\Omega$$

$$R_{SS} = 100k\Omega$$

$$I_D = 2 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = 1 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 1 \text{ mA}$$

$$V_{SS} = -8V$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_t)^2 \left(\frac{W}{L} \right)$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_t$$

b) Modo Diferencial

$$1 \text{ mA} = \frac{1}{2} (2 \text{ mA/V}^2) V_{OV}^2$$

$$g_m = \frac{I}{V_{OV}} = \frac{2 \text{ mA}}{1V} = 2 \text{ mA/V}$$

$$(2)(1 \text{ mA}) = V_{OV}^2$$

$$2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{OV} = \sqrt{1V^2} = 1V$$

$$A_d = -g_m \frac{R_D}{2} = 2 \text{ mA/V} \cdot \frac{2k\Omega}{2}$$

$$A_d = 2V/V$$

$$d) A_{mc} = \frac{V_{sal}}{V_{uin}} = \frac{-g_m R_D}{(1 + g_m \cdot 2R_{SS})} = \frac{2k\Omega}{200k\Omega} = 0.01 V/V$$

$$e) RR_{HC} = \frac{|A_{md}|}{|A_{mc}|} = \frac{2V/V}{0.01V/V} = 200$$