

a)  $\hat{v}_{id} = 10 \text{ mV}$

$i_{e1} = ? \quad i_{e2} = ?$

$$i_{e1} = \frac{I}{1 + e^{-\hat{v}_{id}/V_T}}$$

$$i_{e1} = \frac{0.25 \text{ m}}{1 + e^{-10/26}} = 0.1487 \text{ mA}$$

$$i_{e2} = \frac{I}{1 + e^{\hat{v}_{id}/V_T}} = \frac{0.25 \text{ m}}{1 + e^{10/26}} = 0.1013 \text{ mA}$$

$$i_{c1} = \alpha i_{e1} = \frac{\beta}{\beta + 1} i_{e1} = \frac{150}{151} 0.1487 = 0.148 \text{ mA}$$

$$i_{c2} = \alpha i_{e2} = \frac{150}{151} 0.1013 = 0.100 \text{ mA}$$

b)  $i_{c1} = i_{c2} = I_c$

$$I_c = \alpha I_{ee}$$

$$I_{ee} = \frac{I}{2} = 0.125 \text{ mA}$$

Total Bias Current

$$A_d = g_m R_c$$

$$A_d = 4.78 \text{ m} \times 10 \text{ k}$$

$$A_d = 47.8 \text{ V/V}$$

$$I_c = \frac{150}{151} \times 0.125 \text{ m} = 0.124 \text{ mA}$$

$$g_m = \frac{I_c}{V_T} = \frac{0.124 \text{ m}}{26 \text{ m}} = 4.78 \text{ mA/V}$$

Total Bias Current

$$A_c \approx 0$$


$$RRMC = \frac{47.8}{0}$$

$$RRMC \approx \infty$$

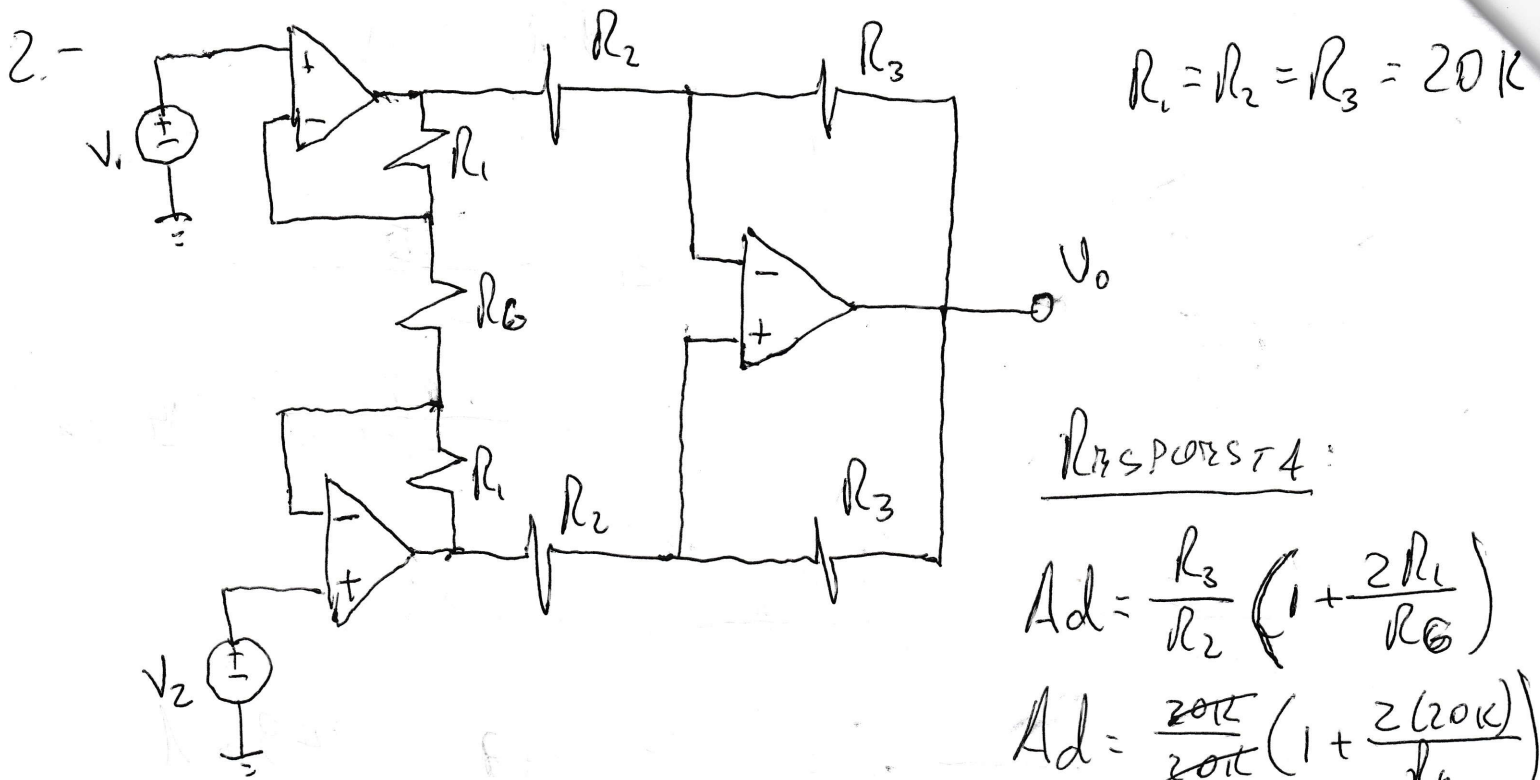c)  $V_{B1} = 30 \text{ mV}$  y  $V_{B2} = 10 \text{ mV}$

$$\hat{v}_d = 30 - 10 = 20 \text{ mV}$$

$$\hat{v}_{nd} = A_d \times \hat{v}_d = 20 \text{ m} \times 47.8 = 0.956 \text{ V}$$



RESPUESTA:

$$A_d = \frac{R_3}{R_2} \left( 1 + \frac{2R_1}{R_G} \right)$$


$$A_d = \frac{20\text{K}}{20\text{K}} \left( 1 + \frac{2(20\text{K})}{R_G} \right)$$

$$A_d = 1 + \frac{40\text{K}}{R_G}$$

Se utilizará  $R_G$  PARA  
AJUSTAR LA GANANCIA.

$A_v$	10	20	50	100
$R_G$	4.44K	2015	816	404

3.-

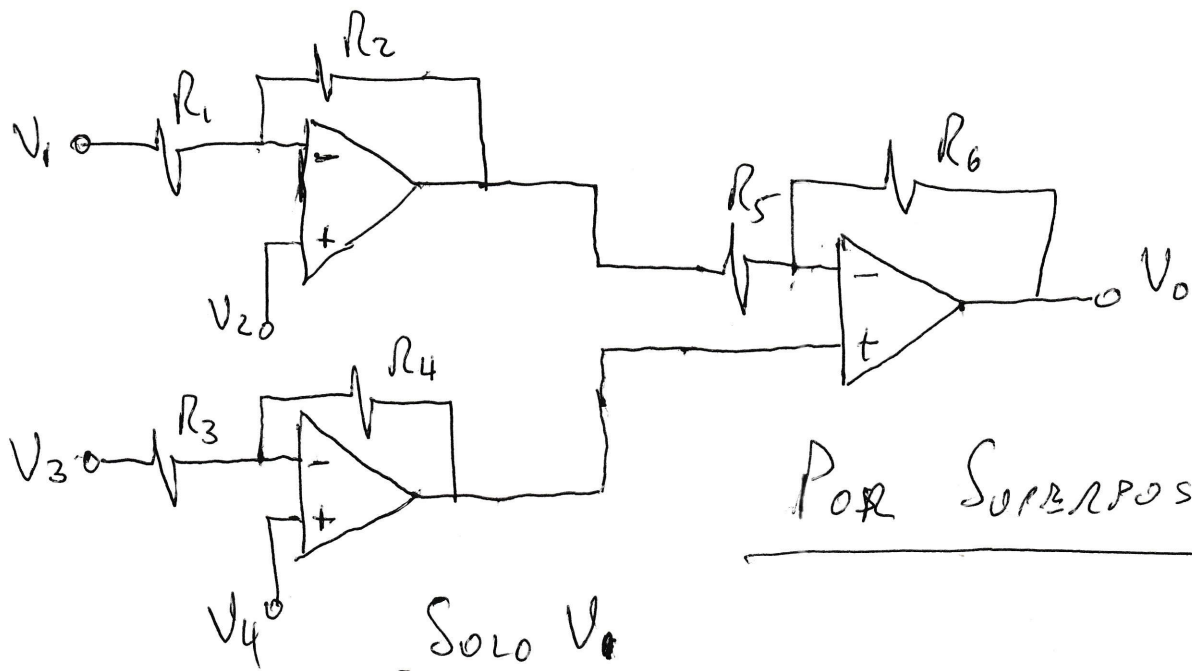

Por Superposición

Solo  $V_1$

$$\frac{V_{01}}{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} \left( -\frac{R_6}{R_5} \right) = \frac{R_2 R_6}{R_1 R_5}$$

Solo  $V_3$

$$\frac{V_{03}}{V_3} = -\frac{R_4}{R_3} \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) = -\frac{R_4}{R_3} \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right)$$

Solo  $V_2$

$$\frac{V_{02}}{V_2} = \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left( -\frac{R_6}{R_5} \right)$$

$$\frac{V_{02}}{V_2} = -\frac{R_6}{R_5} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


Solo  $V_4$

$$\frac{V_{04}}{V_4} = \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right)$$

$$V_0 = V_{01} + V_{02} + V_{03} + V_{04}$$

$$V_0 = \frac{R_2 R_6}{R_1 R_5} V_1 - \frac{R_6}{R_5} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) V_2 - \frac{R_4}{R_3} \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) V_3 + \left( 1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \left( 1 + \frac{R_6}{R_5} \right) V_4$$

4.-

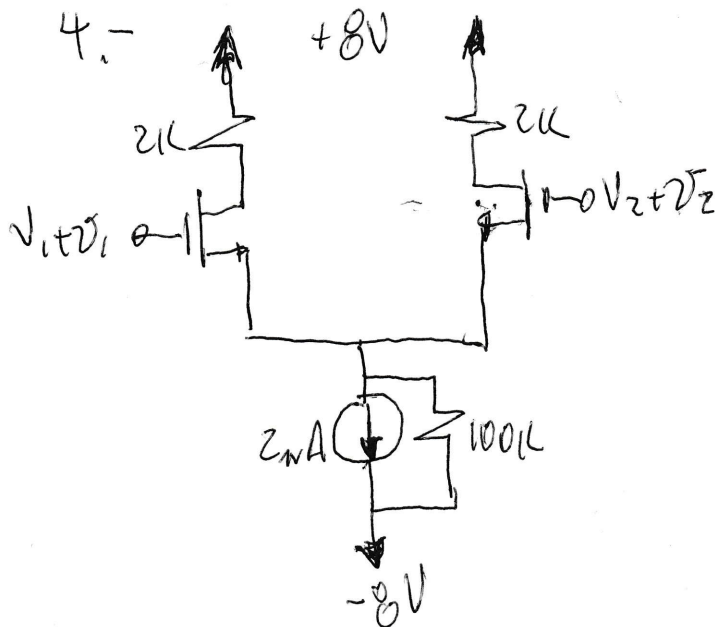

$$K_n = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_t = 1 \text{ V}$$

2V A TRAVÉS DE LA


FUENTE PARA QUE OPERE

ADecuADAMENTE.

#### 4. - Continuação

a) Qual o Range de Voltages em MC?

PARA TRABALHO ADEQUADO

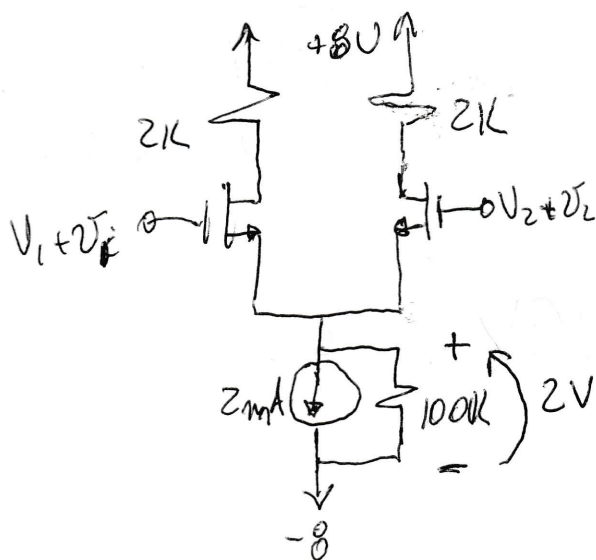

Valor Mínimo

$$V_{S_{min}} = V_{SS} + V_t$$

$$V_{S_{min}} = -8 + 2 = -6V$$

$$V_{GS} = ?$$

$$2I_D = \frac{22}{100k} + 2mA = 2.02mA$$

$$I_D = 1.01mA$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_t)^2 \Rightarrow 1.01mA = \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - 1)^2$$

$$V_{GS} = 2.005V$$

$$V_{G_{min}} = V_{S_{min}} + V_{GS} = -6 + 2.005 = -3.995V \approx -4V$$

$$V_{G_{min}} = V_{MC_{min}} = \underline{-4V}$$

Valor Máximo

$$V_{GD} \leq V_t$$

$$V_D = 8 - 2KI_D$$

$$V_S = (2I_D - 2mA)100k - 8$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_t)^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} K_n (V_G - V_S - V_t)^2$$

$$I_D = 1mA \left\{ 9 - 2KI_D - [(2I_D - 2mA)100k - 8] \right\}^2$$

$$V_{GD} = V_G - V_D = V_G - [8 - 2KI_D]$$

$$1 \geq V_G - 8 + 2KI_D$$

$$1 = V_G - 8 + 2KI_D$$

$$V_G = 1 + 8 - 2KI_D$$

$$V_G = 9 - 2KI_D$$

$$I_D = 1 \text{ mA} \left\{ 9 - 2 \text{K} I_D - 200 \text{K} I_D + 200 + 8 \right\}^2$$

$$I_D = 1 \text{ mA} \left\{ 216 - 202 \text{K} I_D \right\}^2$$

$$1 \text{K} I_D = (216 - 202 \text{K} I_D)^2$$

$$I_D = 1.08 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = 1.06 \text{ mA} \checkmark$$

$$V_G \leq 9 - 2 \text{K} I_D$$

$$V_G \leq 9 - 2 \text{K} \times 1.06 \text{ mA} = 6.88 \text{ V}$$

$$-4 \text{ V} \leq V_{mc} \leq 6.88 \text{ V}$$

Approx.

$$I_D \approx 1 \text{ mA}$$

$$V_G = 9 - 2 \text{K} \cdot 1 \text{ mA}$$

$$V_G = 7 \text{ V}$$

$$-4 \leq V_{mc} \leq 7 \text{ V}$$

b)  $I_D \approx 1 \text{ mA}$

$$I \approx 2 I_D = 2 \text{ mA}$$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t$$

$$V_{ov} = 2 - 1 = 1$$

$$g_m = \frac{I}{V_{ov}} = \frac{2 \text{ mA}}{1} = 2 \text{ mA/V}$$

$$A_d = g_m R_D = 2 \text{ mA} \times 2 \text{ K} = 4 \text{ V/V}$$

$$V_G = 0 \Rightarrow V_{GS} = -V_G$$

$$v_d = g_m v_{gs} 2 R_{SS} \Rightarrow v_d = -g_m v_d \times 2 R_{SS} \Rightarrow v_d = 0$$

c)  $R_{out} = \infty$

$$R_{sdl} = 2 R_D = 2 \times 2 \text{ K} = 4 \text{ K}$$

d)  $A_{mc} = \frac{-R_D}{2 R_{SS}} = \frac{-2 \text{ K}}{2 \times 100 \text{ K}}$

$$A_{mc} = -0.01 \leftarrow \text{Vout small}$$

Towards small differential

$$A_{mc} = 0$$

$$\odot R_{dmc} = \infty$$

