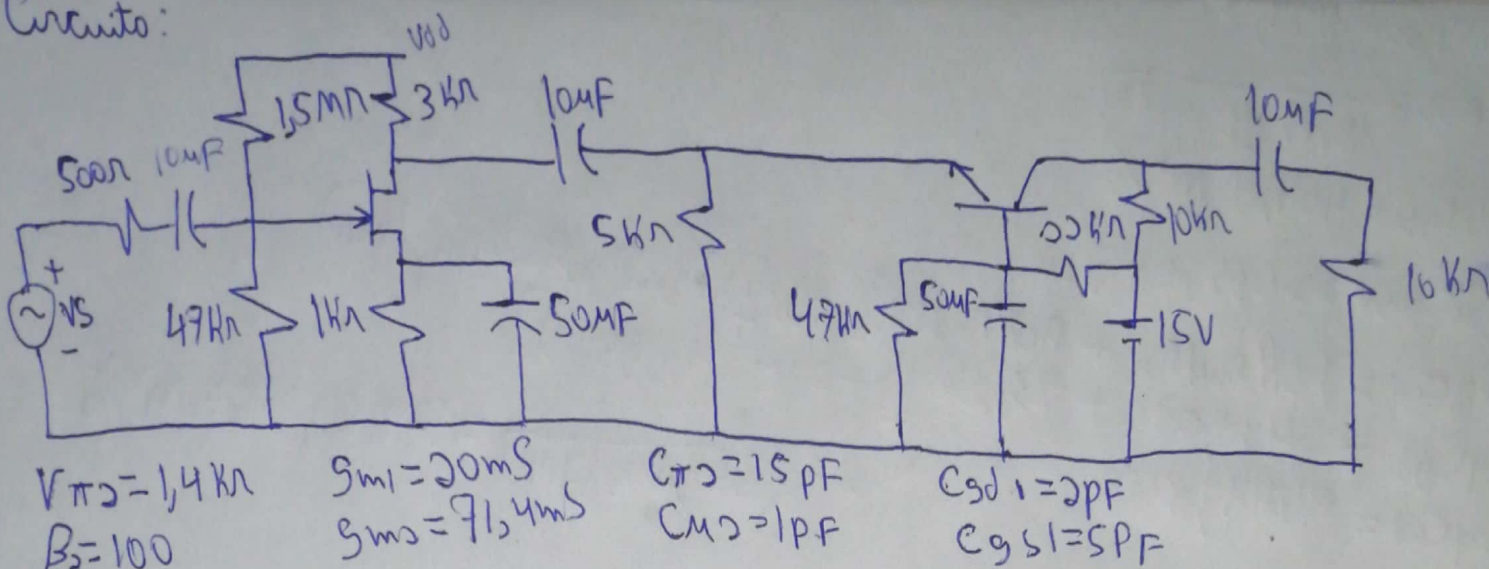


Circuitos:



Calcular las frecuencias de corte inferior y superior a 3 dB.

Baja Freq. Cap. parasitos  $\approx$  Cntabierto

Si  $C_1 \ll C_s, C_B, C_2, C_3$

$$R_{eqC2} = (R_S + R_{B1} // R_{B2})$$

$$R_{eqC2} = [50k + (15M // 47k)]$$

$$R_{eqC1} = 46,072kN$$

$$\omega_{pC1} = \frac{1}{C_1 * R_{eqC1}} = \frac{1}{(10uF)(46,072kN)}$$

$$\omega_{pC1} = 2,17 rad/s$$

Si  $C_s \ll C_1, C_B, C_2, C_3$

$$R_{eqC_s} = R_S // \frac{1}{g_{m1}} = 1kN // \frac{1}{20mS}$$

$$R_{eqC_s} = 1kN // 50n = 47,62n$$

$$\omega_{pC_s} = \frac{1}{C_s * R_{eqC_s}} = \frac{1}{(50mF)(47,62n)}$$

$$\omega_{pC_s} = 420 rad/s$$

Si  $C_3 \ll C_1, C_s, C_B, C_2$

$$R_{eqC_3} = R_D + R_E // (R_{B1} // \frac{R_{B2}}{g_{m2}})$$

$$R_{eqC_3} = 3013,83n$$

$$\omega_{pC_3} = \frac{1}{C_3 * R_{eqC_3}} = \frac{1}{10uF(3013,83)}$$

$$\omega_{pC_3} = 33,18 rad/s$$

Si  $C_B \ll C_s, C_1, C_2, C_3$

$$R_{eqC_B} = ? * R_{eqC_B} = 13,94kN$$

$$\omega_{pC_B} = \frac{1}{C_B * R_{eqC_B}}$$

$$\omega_{pC_B} = 1,439 rad/s$$

$$\omega_{pC_B} = 15,61 rad/s$$

Si  $C_3 \ll C_s, C_B, C_1, C_2$

$$R_{eqC_3} = R_C + R_L = 10kN + 10kN$$

$$R_{eqC_3} = 20kN$$

$$\omega_{pC_3} = \frac{1}{C_3 * R_{eqC_3}} = \frac{1}{10uF(20kN)}$$

$$\omega_{pC_3} = 5 rad/s$$

Verificación de Frecuencias


$$\omega_{pC_3} = 33,18 rad/s$$

$$\omega_{pC_s} = 420 rad/s$$

$$\frac{\omega_{pC_s}}{\omega_{pC_3}} = \frac{420}{33,18} = 12,66 \checkmark$$

Polo dominante

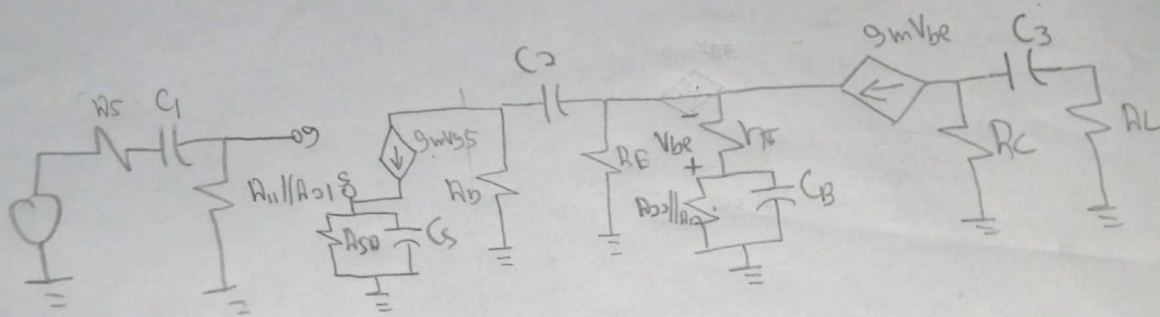
$$\omega_{ci} = 420 rad/s \Rightarrow F_{ci} = \frac{420 rad/s}{2\pi} = 66,85 Hz$$



Integrantes  
 Andrea Frankowski  
 Alexander Flores  
 Kair Hernández  
 Jonathan Espinosa

Tarea 1

$$R_{eqCB} = ?$$

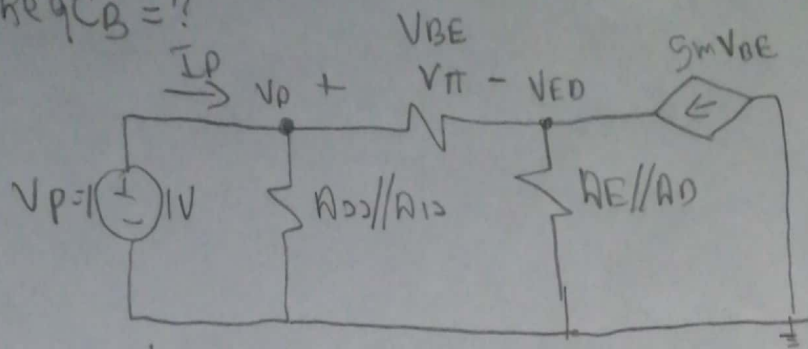

$$R_E // R_D = 1875 \Omega$$

$$R_{22} // R_{12} = 14,985 k\Omega$$

Nodo  $V_p$

$$I_p = \frac{V_p}{R_{22} // R_{12}} + \frac{V_p - V_{ED}}{V_T}$$

$$I_p = \frac{1}{14,985 k\Omega} + \frac{1 - 0,9929}{1,4 k\Omega}$$

$$I_p = 71,948 \mu A$$

$$R_{eqCB} = \frac{V_p}{I_p} = \frac{1V}{71,948 \mu A}$$

$$R_{eqCB} = 13,9 k\Omega$$

Nodo  $V_{ED}$

$$g_m V_{BE} + \frac{V_p - V_{ED}}{V_T} = \frac{V_{ED}}{R_E // R_D}$$



$$g_m(V_p - V_{ED}) + \frac{V_p}{V_T} - \frac{V_{ED}}{V_T} = \frac{V_{ED}}{R_E // R_D}$$

$$g_m V_p + \frac{V_p}{V_T} = \frac{V_{ED}}{R_E // R_D} + \frac{V_{ED}}{V_T} + g_m V_{ED}$$


$$\left( g_m + \frac{1}{V_T} \right) V_p = V_{ED} \left( \frac{1}{R_E // R_D} + \frac{1}{V_T} + g_m \right)$$

$$0,9929V = V_{ED}$$

# Para Frecuencias altas

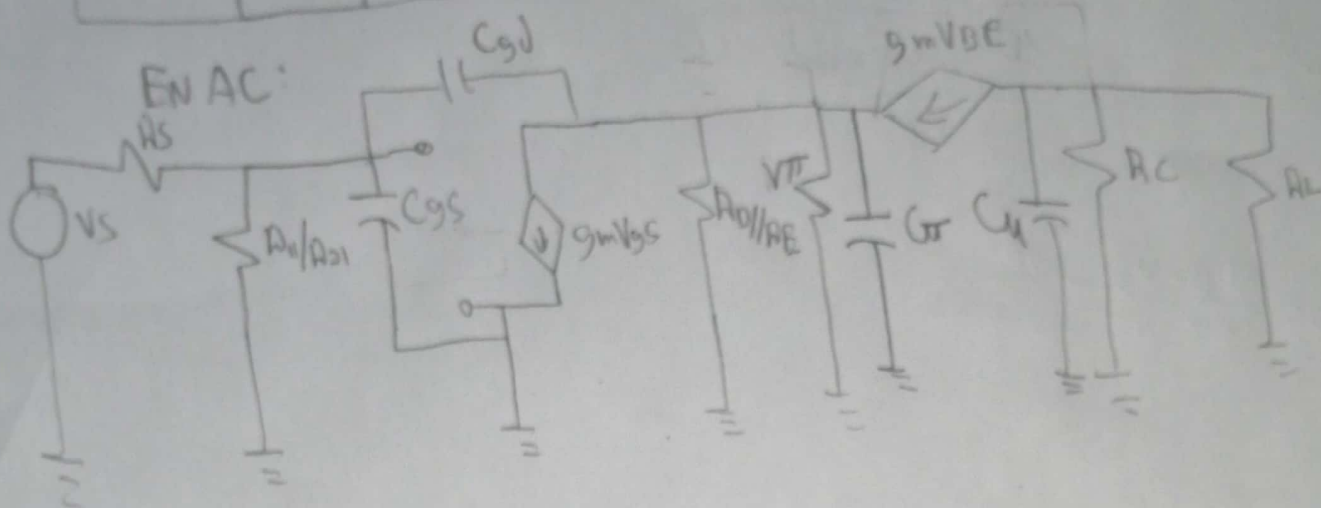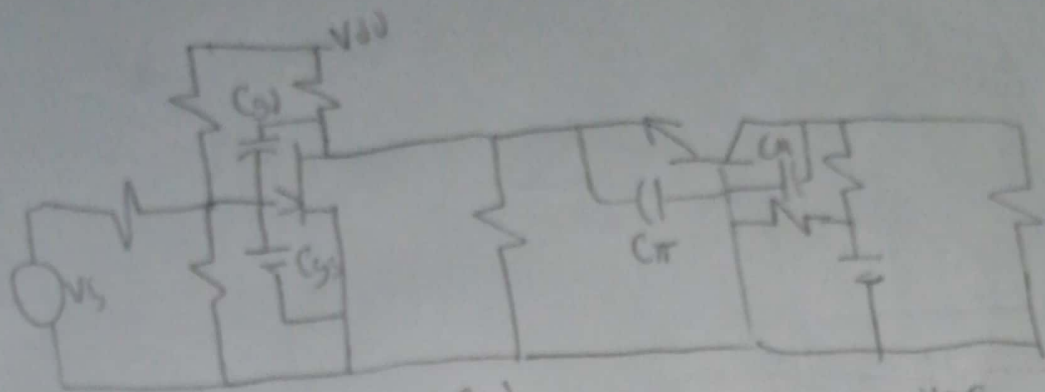

$$R_{eq} C_{\mu} = ?$$

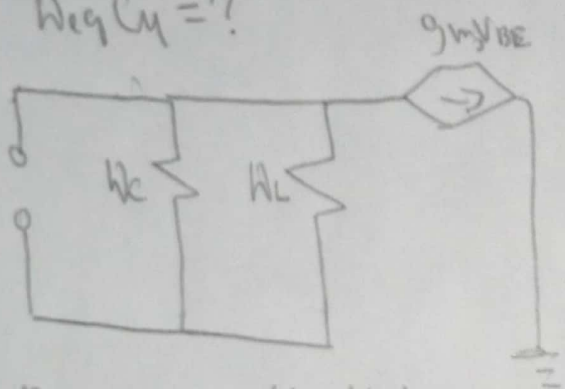

$$R_{eq} C_{\mu} = R_L // R_L // \frac{1}{g_m}$$



$$Si \ C_{gs} \gg C_{gd}, C_{\pi}, C_M$$

$$R_{eq_{C_{gs}}} = R_S // R_{i1} // R_{i2} = 500 // 47k // 1.5M$$

$$R_{eq_{C_{gs}}} = 494,57 \Omega$$

$$\omega_{p_{C_{gs}}} = \frac{1}{(S_{PF}) (494,57 \Omega)}$$

$$\omega_{p_{C_{gs}}} = 404,4 \text{ Mrad/s}$$

$$Si \ C_{gd} \gg C_{gs}, C_{\pi}, C_M$$

$$R_{eq_{C_{gd}}} = R_S // R_{i1} // R_{i2} + R_D // R_E // r_{\pi} // \frac{1}{g_{m2}} [1 + g_{m1} (R_S // R_{i1} // R_{i2})]$$

$$R_{eq_{C_{gd}}} = 494,57 \Omega + 13,76 \Omega [1 + 200 (494,57 \Omega)]$$

$$R_{eq_{C_{gd}}} = 644,4 \mu\Omega \quad \omega_{c_{gd}} = \frac{1}{(644,4 \mu\Omega) (2PF)} = 775,867 \text{ Mrad/s}$$

$$R_{eq_{C_{gd}}} = 644,4 \mu\Omega$$

$$Si \ C_{\pi} \gg C_{gd}, C_{gs}, C_M$$

$$R_{eq_{C_{\pi}}} = r_{\pi} // R_E // R_D // \frac{1}{g_{m2}} = 1,4k // 5k // 3k // 1,4 \mu\Omega$$

$$R_{eq_{C_{\pi}}} = 13,76 \Omega$$

$$\omega_{c_{\pi}} = \frac{1}{R_{eq_{C_{\pi}}} C_{\pi}} = \frac{1}{(13,76 \Omega) (1S_{PF})}$$

$$\omega_{c_{\pi}} = 4844,96 \text{ Krad/s}$$

$$Si \ C_M \gg C_{\pi}, C_{gd}, C_{gs}$$

$$R_{eq_{C_M}} = R_C // R_L // \frac{1}{g_{m2}}$$

$$R_{eq_{C_M}} = 13,97 \Omega$$

$$\omega_{p_{C_M}} = \frac{1}{R_{eq_{C_M}} C_M} = \frac{1}{(13,97 \Omega) (1PF)}$$

$$\omega_{p_{C_M}} = 71,582 \text{ Grad/s}$$

Verificación de polos:

$$\frac{775,867 \text{ Mrad/s}}{404,4 \text{ Mrad/s}} = 1,92 \times$$

$$\omega_{cs} = \omega_{c_{gs}} // \omega_{c_{gd}} // \omega_{p_{C_{\pi}}} // \omega_{p_{C_M}}$$

$$\omega_{cs} = 251,13 \text{ Mrad/s}$$

$$f_{cs} = \frac{\omega_{cs}}{2\pi}$$

$$f_{cs} = 39,968 \text{ MHz}$$

$$\omega_{cs} = 251,13 \text{ Mrad/s} \Rightarrow f_{cs} = \frac{251,13 \text{ Mrad/s}}{2\pi} = 66,85 \text{ kHz} < f_c < 39,968 \text{ MHz}$$